

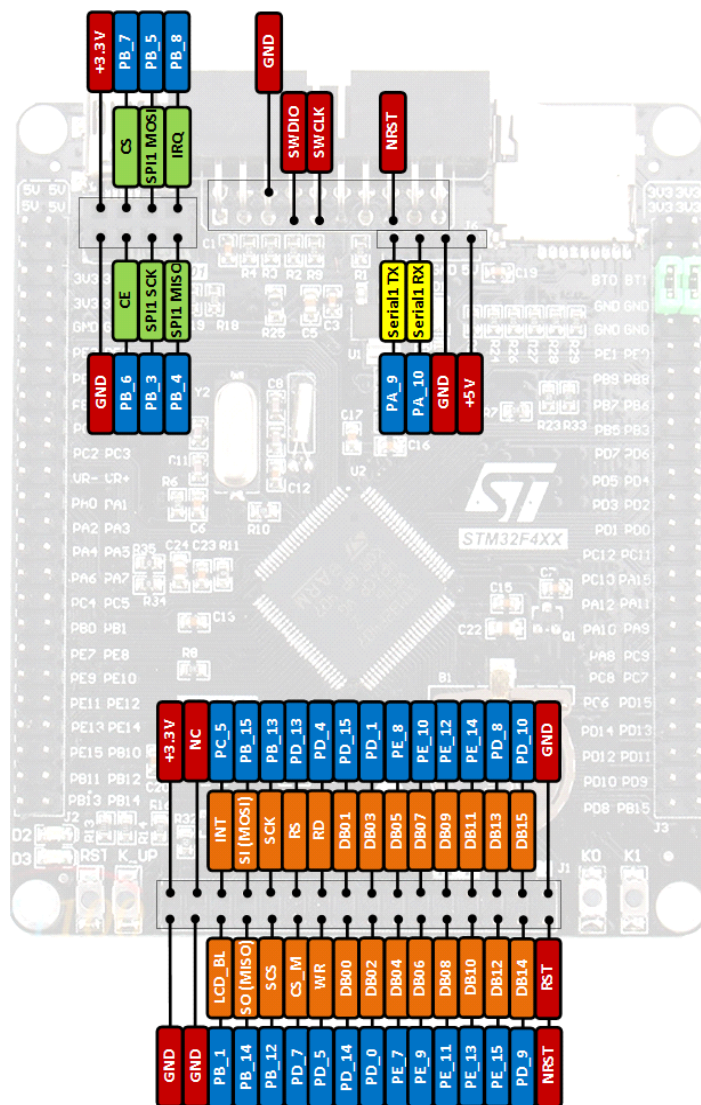


HƯỚNG DẪN ĐẦU NỐI CÁC NGOẠI VI VỚI STM32F407VET6 ARM Cortex-M4

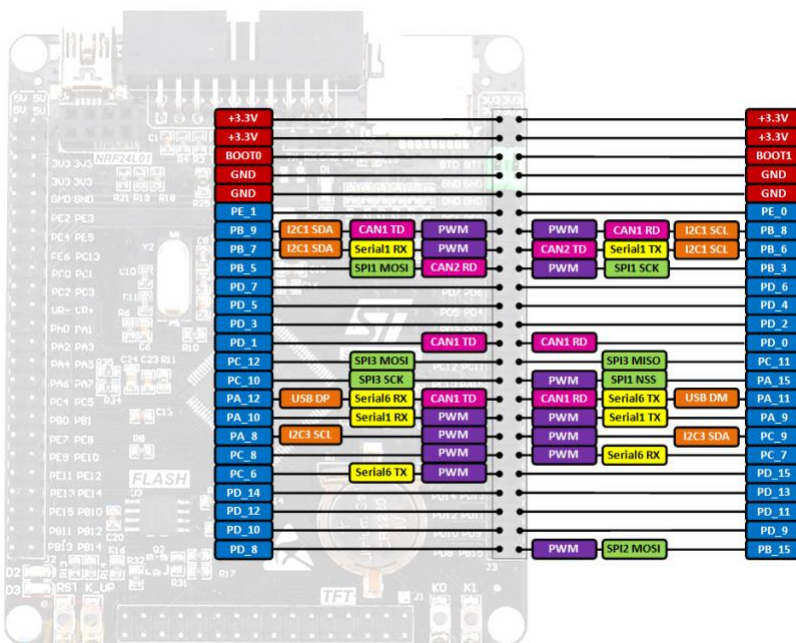1. STM32F407VET6 ARM Cortex-M4 module:

- Sơ đồ chân STM32F407VET6 ARM Cortex-M4 module:



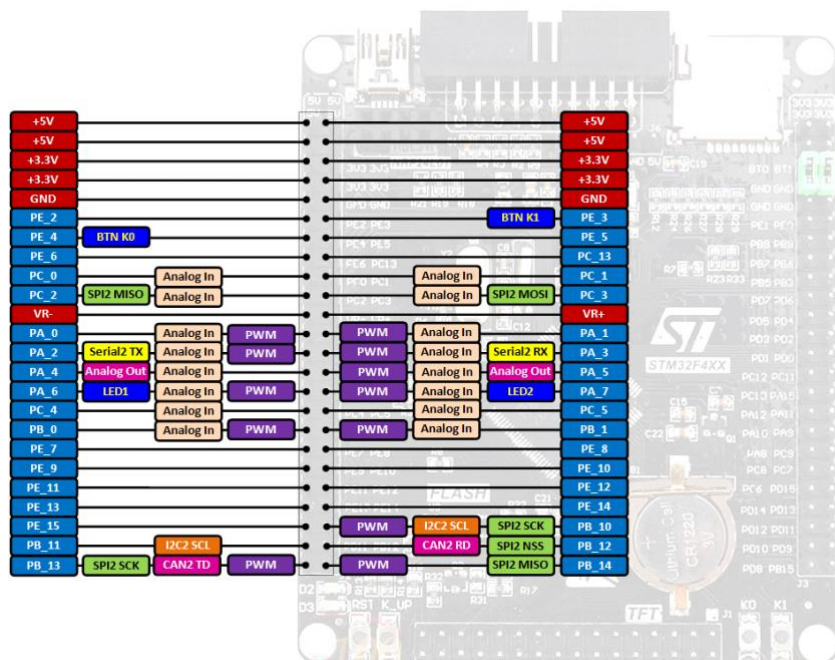

Lưu ý:

- Nguồn cấp: 5V hoặc dây Micro USB.

Tham khảo thêm:


https://os.mbed.com/users/hudakz/code/STM32F407VET6_Hello/

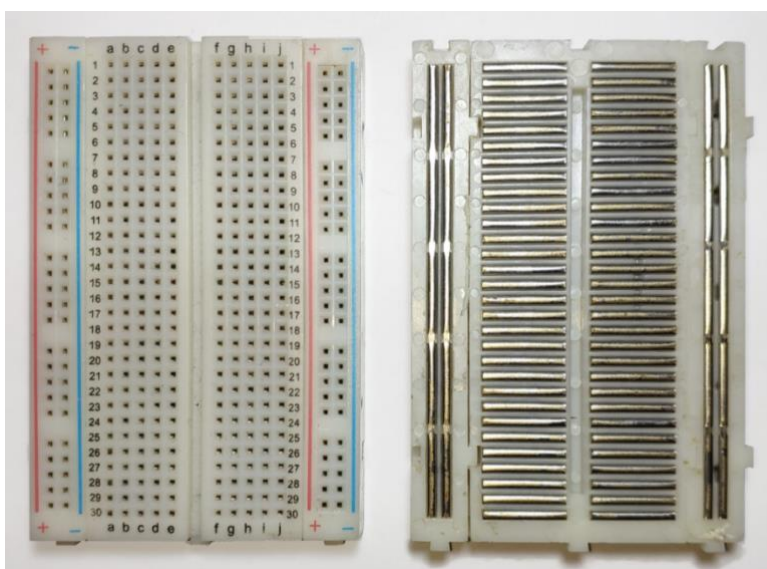2. BreadBoard:

- Cấu tạo Breadboard:



- Có thể dùng **đồng hồ VOM** để kiểm tra các chân trên **BreadBoard** có nối với nhau hay không.




Mặt trước và cấu tạo bên trong của BreadBoard thực tế


3. Lắp đặt Demo

3.1 Bộ nút nhấn kèm đèn trạng thái

3.1.1 Cấu tạo nút nhấn:

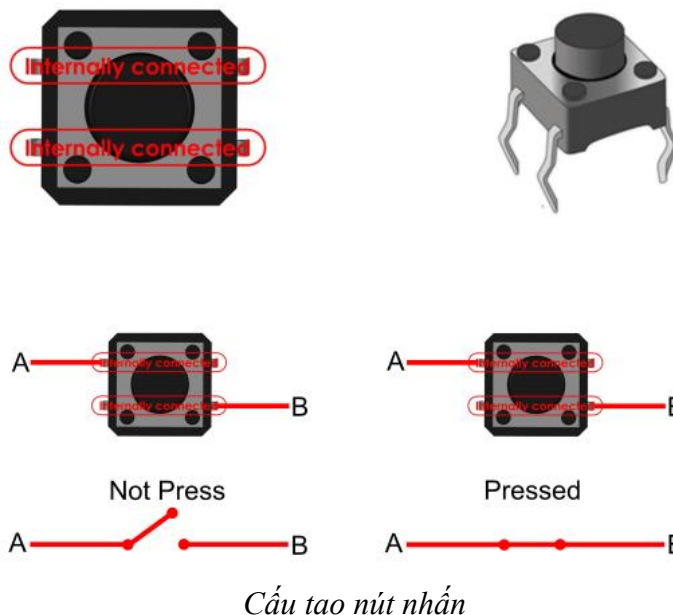

3.1.2 Cấu tạo Led:

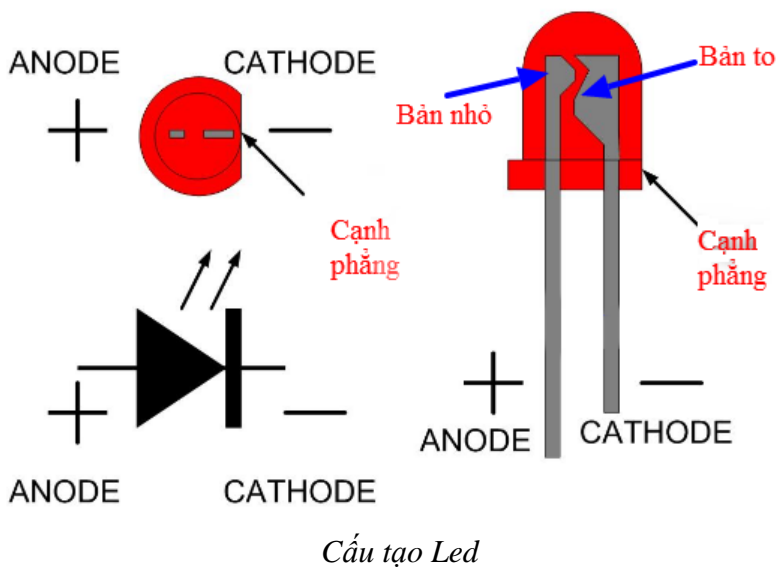


3.1.3 Cách đấu nối nút nhấn:

- Linh kiện:


+ 1 led (PE6).

+ 1 Nút nhấn (PE5).

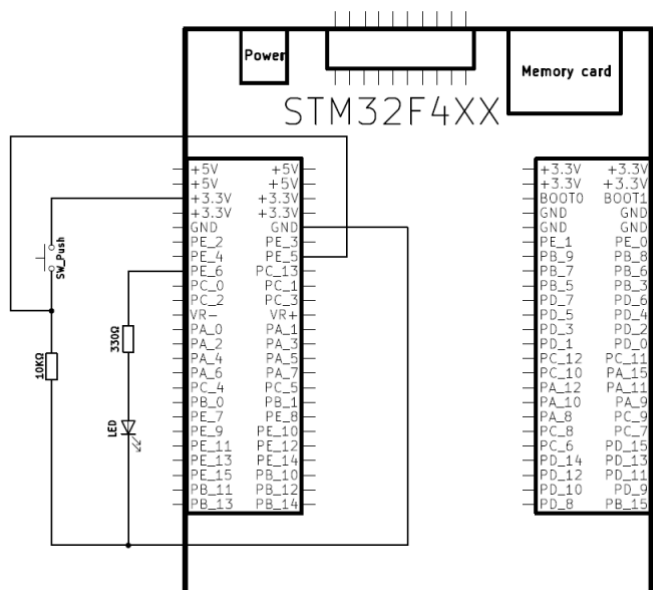+ 1 điện trở cho led: 330Ω, 1 điện trở cho nút nhấn: 10KΩ.



Mạch nguyên lý

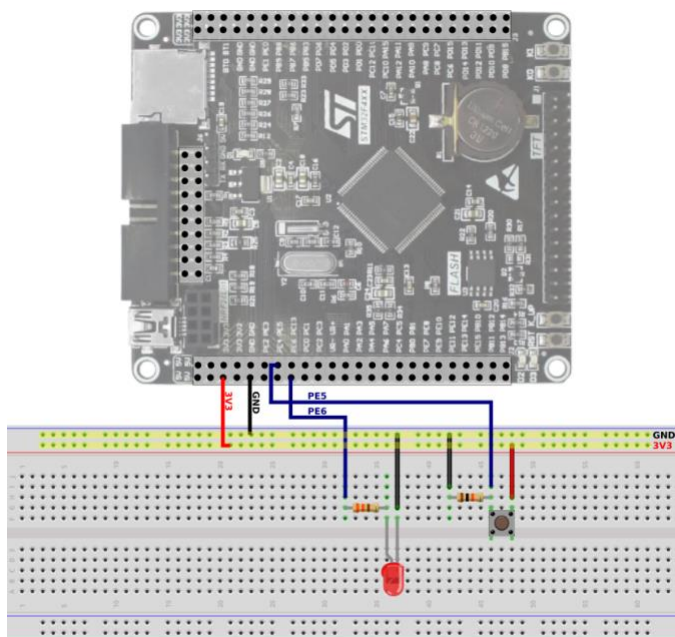


STM32F407 kết nối với nút nhấn và Led

3.2 Đèn led (on/off/dimming):


- Linh kiện:

+ 1 điện trở 330Ω.

+ 1 led: PC0-A0 (PWM).

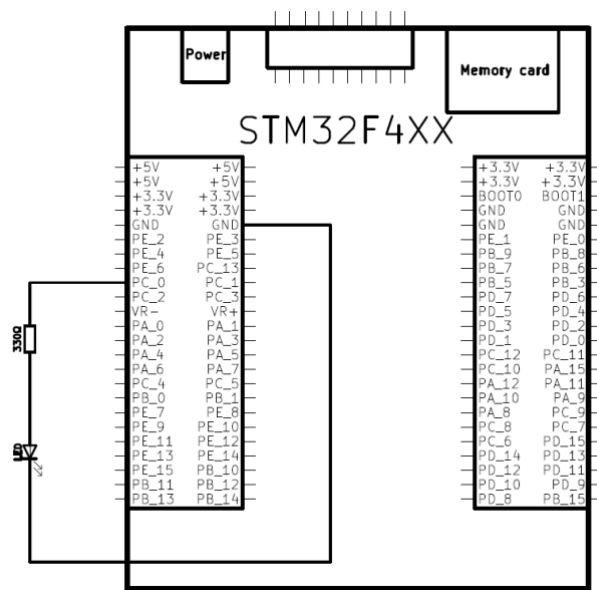

Mạch nguyên lý

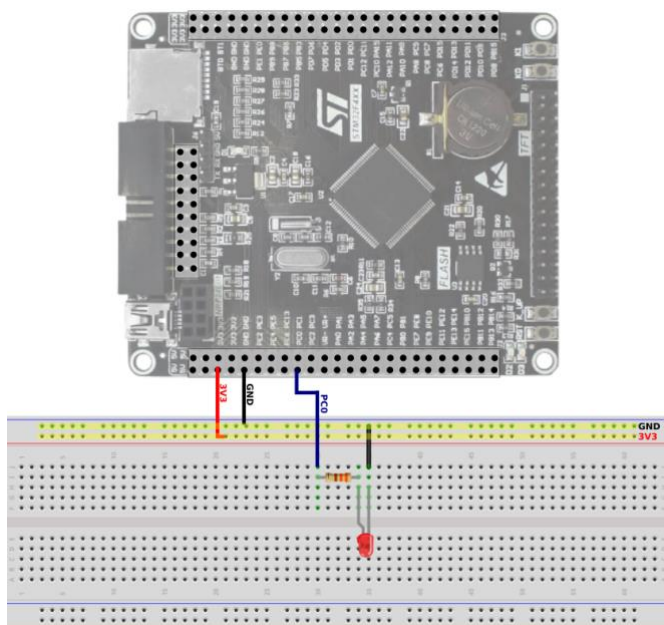

STM32F407 kết nối với Led để điều khiển on, off và dimming


3.3 Biến trở:

- Linh kiện:


+ 1 điện trở 330Ω.

+ 1 led: PE7.

+ 1 biến trở 500KΩ: PC1-A1 (PWM).

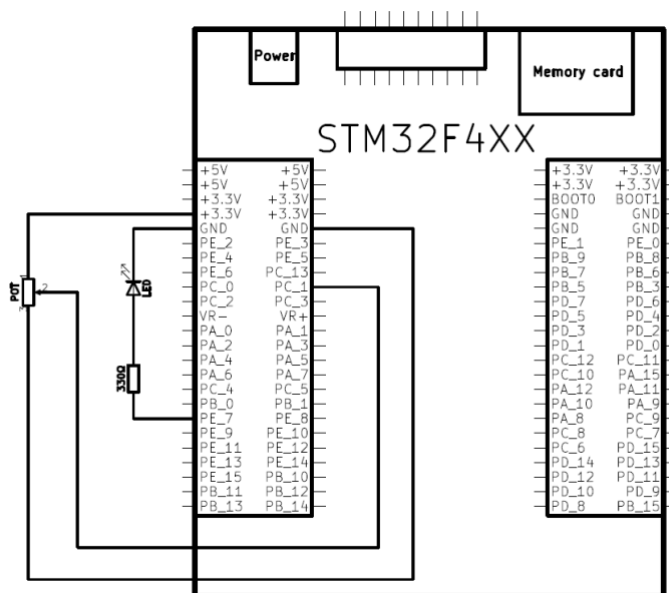

Mạch nguyên lý

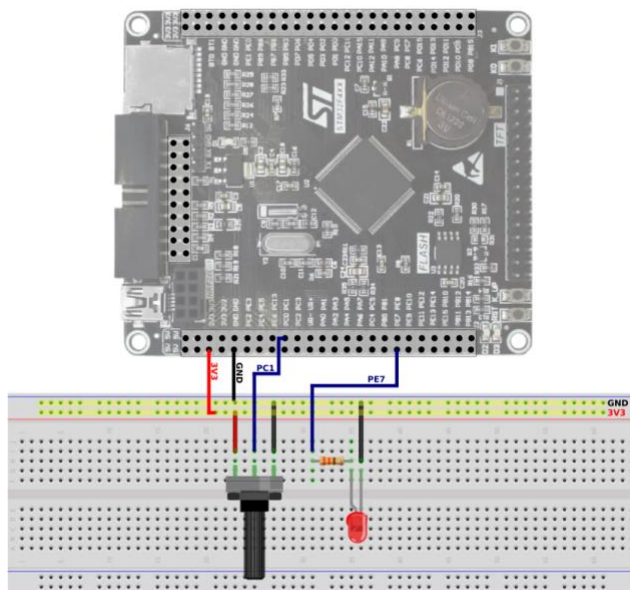


STM32F407 kết nối với biến trở và Led

3.4 NTC:


- Linh kiện:

+ 1 điện trở 10KΩ.

+ 1 NTC 10KΩ: PC4-A10 (Analog In).

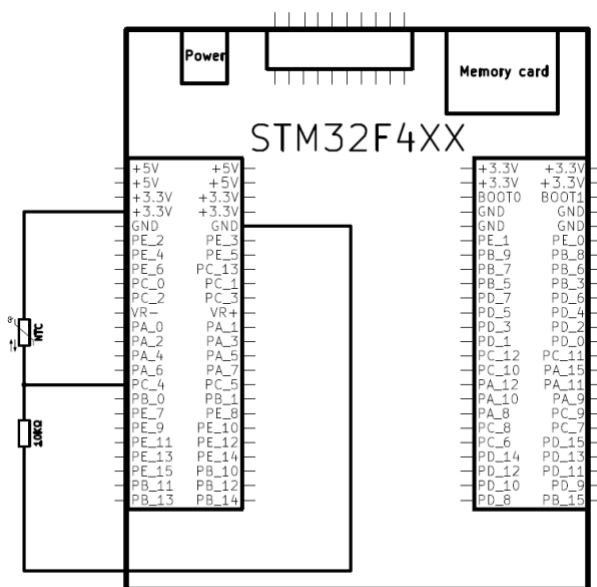

Mạch nguyên lý

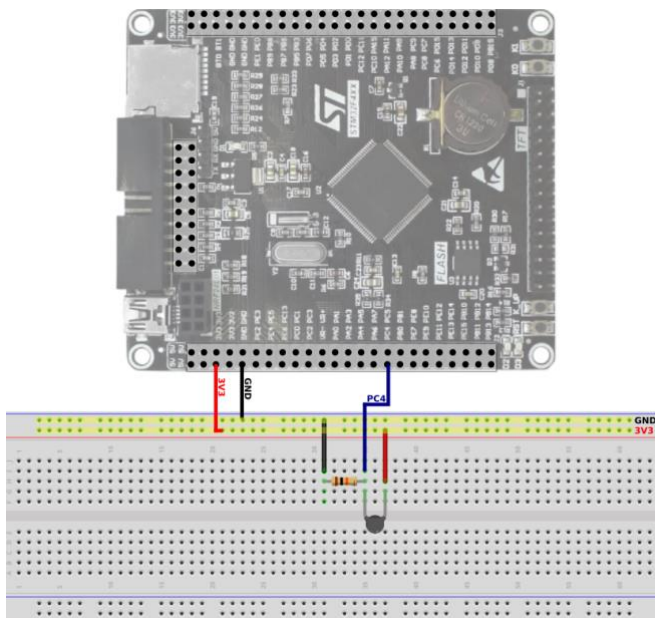


STM32F407 kết nối với NTC

3.5. Cảm biến ánh sáng LDR:

-Thông số kỹ thuật module:


AO	Ngõ ra tín hiệu Analog: xuất tín hiệu cường độ ánh sáng.
DO	Ngõ ra tín hiệu Digital: xuất tín hiệu mức High (sáng) hoặc Low (tối).
GND	GND
VCC	3.3-5V

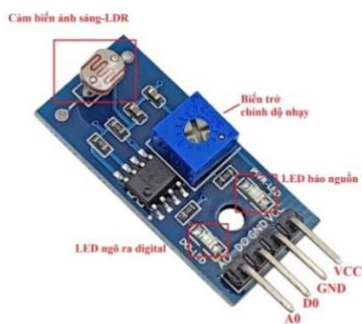


Cấu tạo Module cảm biến ánh sáng

- Cách đấu nối Module cảm biến ánh sáng với Module ESP32:

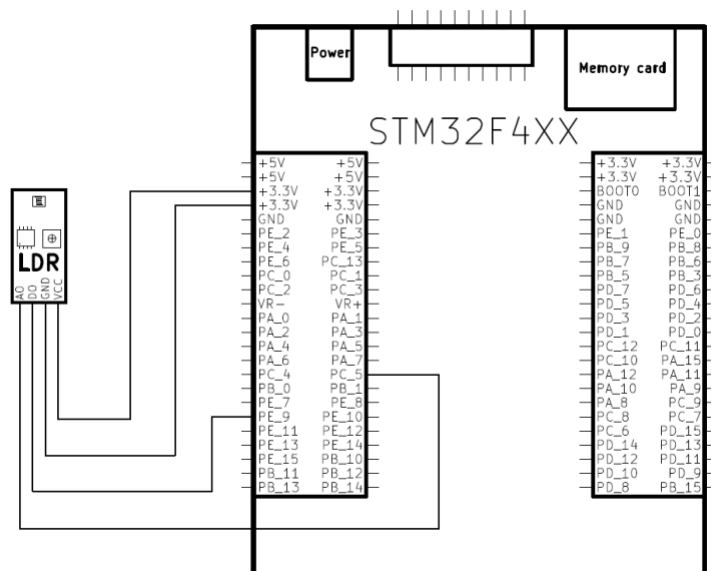- + A0 nối PC5-A11 (Analog In).
- + D0 nối PE9.



Mạch nguyên lý

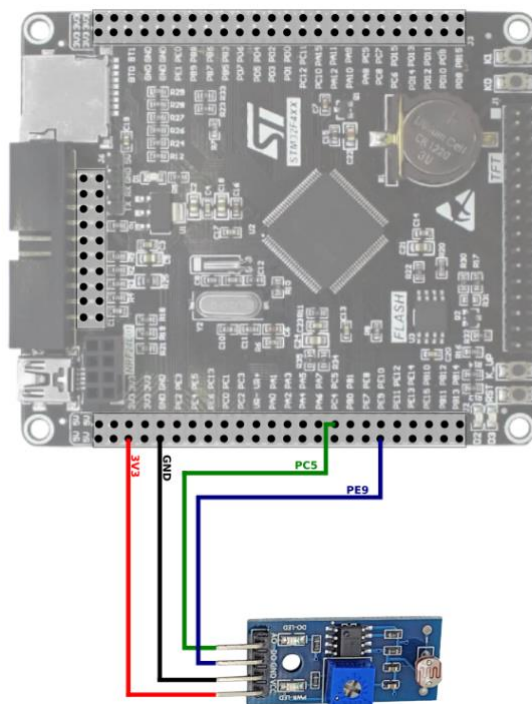


STM32F407 kết nối với Module cảm biến ánh sáng LDR


3.6 STM32F407 với Sim 800A:

- Kết nối module SIM với board STM32 theo sơ đồ chân bên dưới.

Module SIM	STM32F407	Nguồn cho Module SIM
RXD	PC7	
TXD	PC6	
PWK	PB7	
VMCU	3V3	
GND	GND	GND
VGSM		4V2

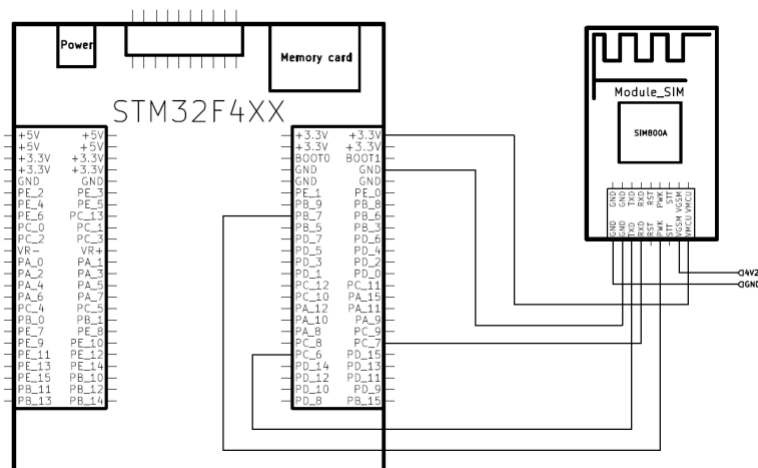

Mạch nguyên lý

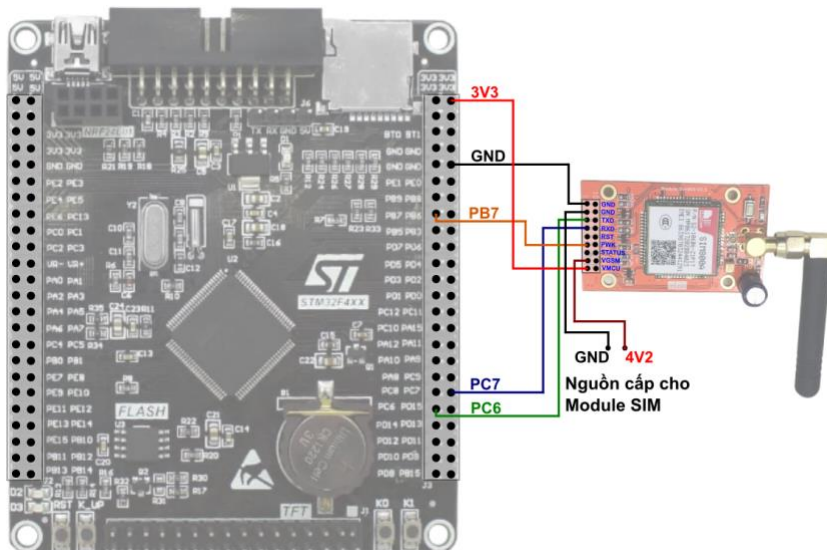

STM32F407 kết nối với Module SIM

- Kết nối module Modbus với board STM32 theo sơ đồ chân bên dưới.

Pin connection diagram for the STM32F4XX microcontroller. The diagram shows the microcontroller chip with its pins connected to external components: a Power supply, a Memory card, and an RS485 module.

Power supply connections:

- Pin 1: +5V
- Pin 2: +5V
- Pin 3: +3.3V
- Pin 4: +3.3V
- Pin 5: +3.3V
- Pin 6: +3.3V
- Pin 7: GND
- Pin 8: GND
- Pin 9: GND
- Pin 100: GND


Memory card connections:

- Pin 1: +3.3V
- Pin 2: +3.3V
- Pin 3: +3.3V
- Pin 4: +3.3V
- Pin 5: +3.3V
- Pin 6: +3.3V
- Pin 7: GND
- Pin 8: GND
- Pin 9: GND
- Pin 100: GND

RS485 module connections:

- Pin 1: A
- Pin 2: B
- Pin 3: C
- Pin 4: D
- Pin 5: E
- Pin 6: F
- Pin 7: G
- Pin 8: H
- Pin 9: I
- Pin 10: J
- Pin 11: K


Mạch nguyên lý

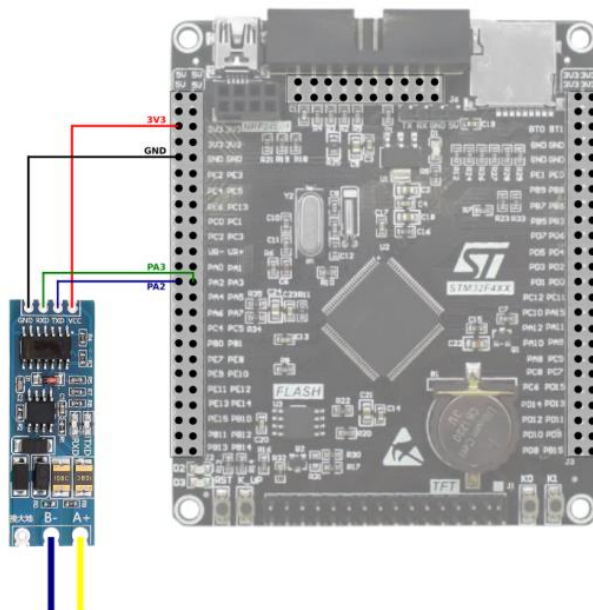

STM32F407 kết nối với Module RS485

3.8 STM32F407 với ESP-01:

3.8.1 Giới thiệu ESP-01:

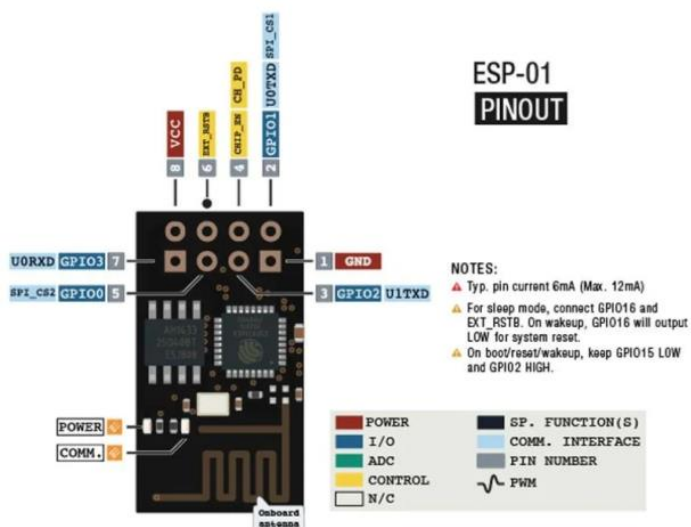


Giới thiệu ESP-01


3.8.2 Đầu nối STM32F407 với ESP-01:

- Kết nối ESP-01 với board STM32 theo sơ đồ chân bên dưới.

ESP-01	STM32F407
7 - RXD (GPIO3)	PC6
2 - TXD (GPIO1)	PC7
6 - RST (EXT_RSTB)	PB7
4 - CH_PD (CHIP_EN)	3V3
1 - GND	GND
8 - VCC	3V3

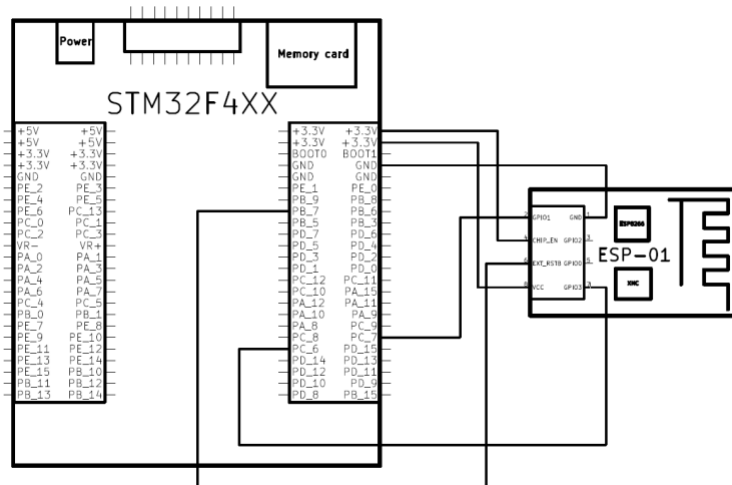

Mạch nguyên lý

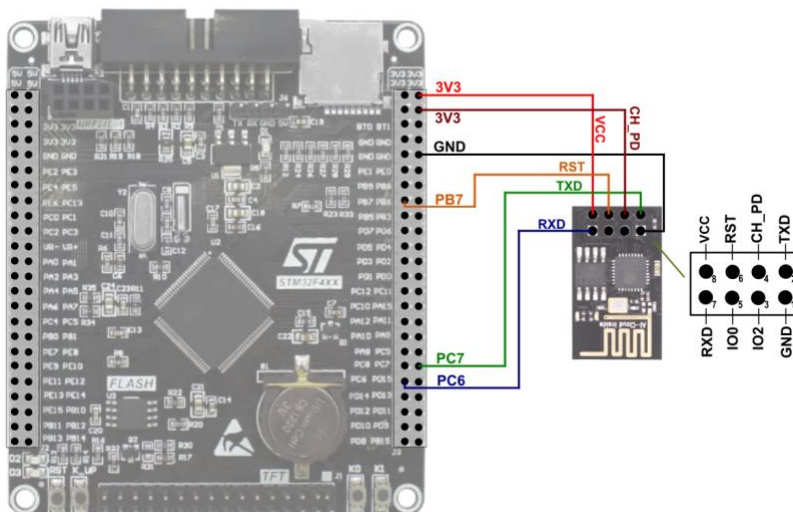

STM32F407 kết nối với ESP-01

Phiên bản: v2.0

Nội dung:

- Thêm mạch nguyên lý.
- Cập nhật đầu nối ESP-01

Người soạn: Phạm Văn Thảo



Người duyệt: Huỳnh Văn Hậu

